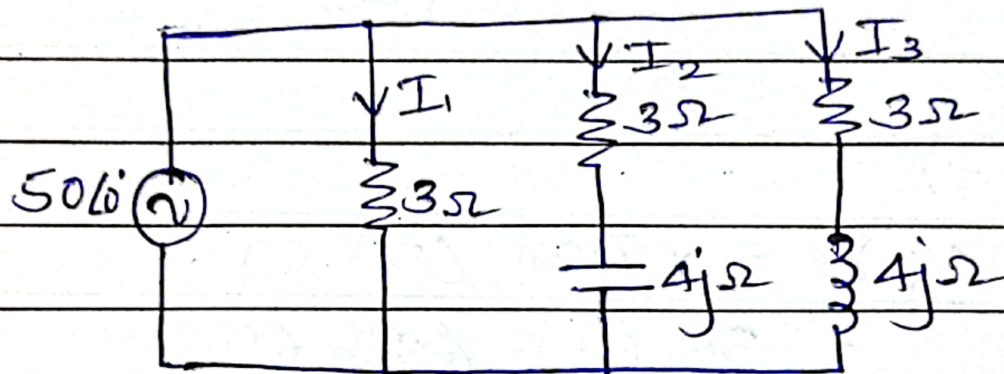


# First Year of Engineering

## Internal Test - III

Q.1. Voltage leads current by  $90^\circ$ .

Q.2.




$$I_2 = \frac{50\angle 0^\circ}{3-4j} = \frac{50\angle 0^\circ}{5\angle -53^\circ} = 10\angle 53^\circ = \underline{(6+8j)} \text{ A}$$

Q.2.  $R = 5\Omega$ .  $X_L = 6.77\Omega$ .

$$Z = (5 + j6.77)\Omega = 8.41\angle 53.55^\circ$$

$$\therefore \cos \phi = \underline{0.59} \text{ Lagging}$$

Q4]

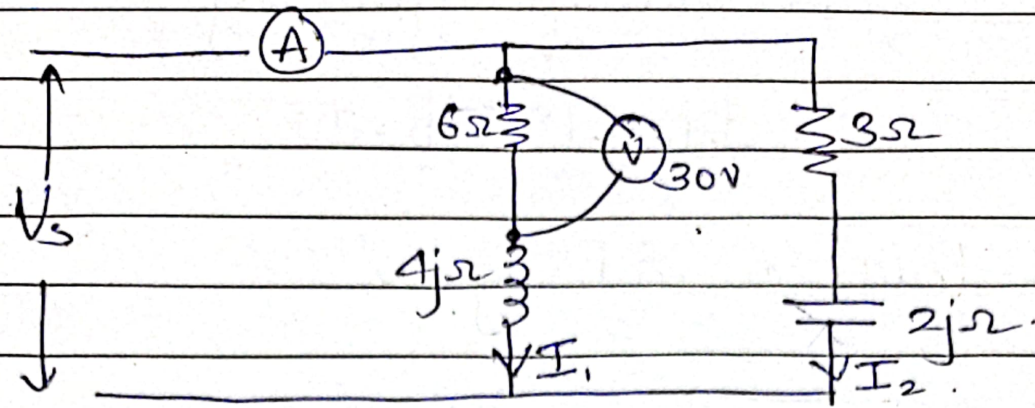

$$\therefore I_1 = 30/6 = 5A$$

$$\begin{aligned}\therefore V_s &= 5(6 + 4j) = 5 \times 7.21 \angle 33.69^\circ \\ &= 36.055 \angle 33.69^\circ \\ &= \underline{(30 + 20j) V}\end{aligned}$$

5) 400V, 50Hz.

$$I_L = 20A \angle 50^\circ$$

$$\therefore V_L = \sqrt{3} V_{ph}$$

$$V_{ph} = 231V$$

$$\begin{aligned}\therefore Z &= \frac{V_{ph}}{I_{ph}} = \frac{231 \angle 0^\circ}{20 \angle 50^\circ} = 11.55 \angle +50^\circ = 7.4 + 8.8j \\ &= \underline{7.4\Omega, 8.8\Omega}\end{aligned}$$